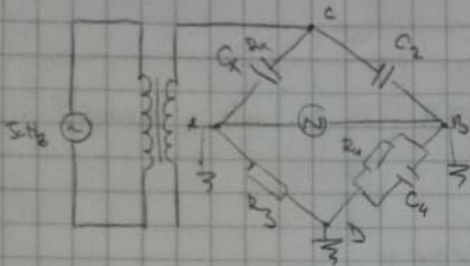


## Dodatni zadaci 21

(14) Scheringovim metodom mjeri se kut gubitaka dielektrikog ulja

●  $C_2 = 108 \text{ pF}$  kondenzator pri  $R_3 = 6,5 \text{ k}\Omega$  napajanje mreže:  $V = 115 \text{ kV} = U_{\text{eff}} \approx U_{\text{ac}}$   
 $R_4 = 4 \text{ M}\Omega$   $C_4 = 22,5 \text{ nF}$   $f = 50 \text{ Hz}$

Koliko se djelatna snaga troši u ispitivanom dielektrikom tijelom razreza?




$$P_x = \frac{U_x^2}{R_x} = \frac{U_x^2}{\frac{1}{\omega C_2 \tan \delta}} = U_x^2 \cdot \omega C_2 \cdot \tan \delta = U_x^2 \cdot 100\pi \cdot 6,626 \times 10^{-11} \cdot 0,02827 = 7,78 \text{ W}$$

$$C_x = C_2 \frac{R_4}{R_3} = 108 \times 10^{-12} \cdot \frac{4 \text{ k}}{6,5 \text{ k}} = 6,626 \times 10^{-11}$$

$$\tan \delta = \omega R_4 C_4 = 2\pi \cdot 50 \cdot 4 \text{ k} \cdot 22,5 \times 10^{-9} = 0,02827$$

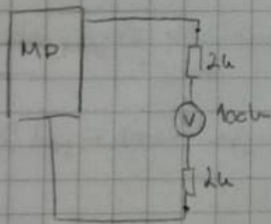(15) Na izlaz mjernog pretvarača snage s naponskim razlom 0-5V priključen je analogni VM  
 ●  $R_V = 100 \text{ k}\Omega$ . Kolika će pogreška nastati pri izlazu napona pretvarača  $U_i = 3,5 \text{ V}$  ako, u sklad s časovnim konstantama, otpor spajnice priključnog kabela i VM iznosi za  $2 \text{ k}\Omega$




$$I_1 = \frac{U_i}{R_V} = \frac{3,5 \text{ V}}{100 \text{ k}} = 3,5 \times 10^{-5} \text{ A} \rightarrow U_1 = I_1 \cdot R_V = 3,5 \text{ V}$$

$$I_2 = \frac{U_i}{R_V + 2 \cdot R_S} = \frac{3,5 \text{ V}}{100 \text{ k} + 2 \cdot 2 \text{ k}} = 33,65 \times 10^{-5} \text{ A} \rightarrow U_2 = U_i \cdot \frac{R_V + R_S}{R_V + 2R_S} = 3,43269$$

$$p = \frac{U_2 - U_i}{U_i} = \frac{3,43269 - 3,5}{3,5} = -1,92\%$$

KONTAKTNI OTPOR JE  
SAMO NA ULAZU?

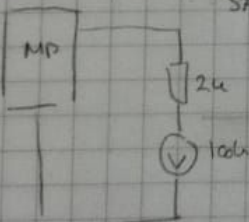


$$U_2 = U_i \cdot \frac{R_V}{R_V + R_S} = 3,5 \text{ V} \cdot \frac{100 \text{ k}}{102 \text{ k}} = 3,4314 \text{ V} \quad \text{pari na decimalne}$$

$$p = \frac{U_2 - U_i}{U_i} = \frac{3,4314 - 3,5}{3,5} = -1,96\%$$

(16) SLIČAN UAO 6 U PRIMJERU 21

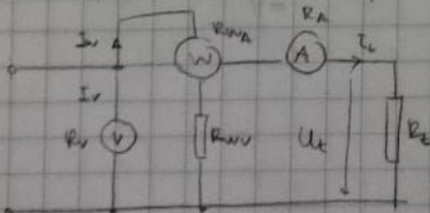(17) Snaga kabela?  $P = 122 \text{ W}$ ,  $U_M \Rightarrow 220 \text{ V}$ ,  $I_M \Rightarrow 0,53 \text{ A}$ ,  $R_{WV} = 65 \text{ k}\Omega$ ,  $R_{WA} = 0,9 \Omega$ ,  $R_V = 100 \text{ k}\Omega$ ,  $R_A = 0,62$



$$P_t = P_W - P_A - P(R_{WA}) = P_W - \frac{I_A^2}{R_A} - \frac{I_A^2}{R_{WA}} = 122 - \frac{0,53^2}{0,6} - \frac{0,53^2}{65} = 121,58 \text{ W}$$

izmjereni  
snaga

na AA

snaga na  
otporu struje  
grane WM

- 12) Snaga gubitaka na detektoru.  $W_1 = 55W$ ,  $W_2 = 52W$ ,  $M_{R_1}(W_1) = 0,6\% \rightarrow$  ulaz  
 $M_{R_2}(W_2) = 0,9\% \rightarrow$  izlaz

SLIČNO KAO 12) IZ PRIMJERA MI 1 2) IZ PRIMJERA 2)

$$P(P_0) = \frac{M_{R_1}(P_0) \cdot P_0}{100} = \frac{0,6 \cdot 55}{100} = 0,33W$$


$$P(P_1) = \frac{M_{R_2}(P_1) \cdot P_1}{100} = \frac{0,9 \cdot 52}{100} = 0,468W$$

$$P(P_3) = \sqrt{P(P_1)^2 + P(P_2)^2} = \sqrt{0,33^2 + 0,468^2} = 0,573W$$

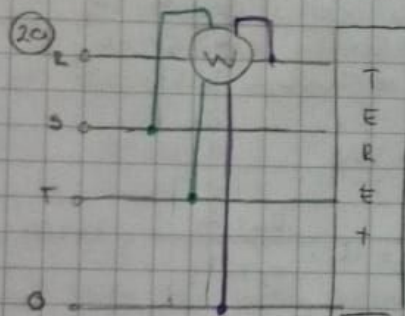- 19) Wheatstoneov most  $Z_1 = 80 \angle 25^\circ \Omega$ ,  $Z_2 = 78 \angle 15^\circ \Omega$ ,  $Z_3 = 46 \angle 13^\circ \Omega$  da bude u ravnoteži?

$$Z_1 \cdot Z_4 = Z_2 \cdot Z_3$$

$$Z_1 = \frac{Z_2 \cdot Z_3}{Z_4} = \frac{80 \angle 25^\circ \cdot 78 \angle 15^\circ}{46 \angle 13^\circ} = 135,65 \angle 27^\circ \approx 136 \angle 27^\circ$$




WM je spojen granom u R baru, 1<sup>o</sup> naponska grana je u R i O.  
 SIMETRIČAN SUSTAV  
 SPES ZUSJEZDE

$$P_1 = 1000W$$

$$P_2 = 1300W$$

2<sup>o</sup> naponska grana je u S i T.

$S_S = ?$  - primarna snaga jeste bar?

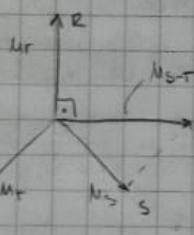

Baru ( $U_R$ ) i međufazni tj. linjski ( $U_{S-T}$ ) su pod  $90^\circ$

linjski snaga su pod  $90^\circ$

$$I_R \cdot U_R \cdot \cos(\varphi) = 1000W$$

$$I_R \cdot U_{S-T} \cdot \sin(\varphi) = 1300W$$

$$I_R \cdot \sqrt{3} \cdot U_R \cdot \sin(\varphi) = 1300W$$

$$I_R \cdot \sqrt{3} \cdot U_R \cdot \sin(\varphi) = 1300$$

$$I_R \cdot U_R \cdot \cos(\varphi) = 1000$$

$$\tan(\varphi) = \frac{1,3}{\sqrt{3}} = 0,750$$

$$S = \frac{P}{\cos \varphi} = \frac{1000W}{\cos(\arctg(0,750))}$$

$$S = 1250 VA$$

- 21) KAO 12) U PRIMJERU MI

- 22) KAO 17) U DODATNIM END. ZA MI