- Što od navedenog nije izvor (ili doprinos) mjernoj nesigurnosti rezultata? 5. (1 bod) A) nesigurnost etalona korištenih u mjernoj metodi
 - aproksimacije i pretpostavke ugrađene u mjerni postupak
 - nedovoljno (konačno) razlučivanje mjerila
 - nadomještanje mjerene veličine najvećim odstupanjem od aritmetičke sredine
 - nedovoljno poznavanje utjecaja okoliša na rezultate mjerenja
- 8. (1 bod) Kod metode najmanjih kvadrata, zbroj svih razlika pojedine vrijednosti i artimetičke sredine,
 - - jednak kvadratu standardnog odstupanja
 - maksimalan
 - jednak nuli
 - D) jednak korijenu standardnog odstupanja
 - E) minimalan
 - 10. (1 bod) Mjerni rezultat iskazan je kao I = 2,2741(11) mA. Mjerna nesigurnost je:

 - B) 110 μΑ
 - C) 0,11 µA
 - D) 11,1 μA
 - E) $4,1 \mu A$
- 18. (2 boda) Mjerni rezultat iskazan je kao U = 15,228(17) mV. Mjerna nesigurnost je u tom slučaju:
 - A) 17 mV

 - 1,7 mV B)
 - C) 1,7 µV
 - 200 17 μV
 - E) 170 µV
- 0.017 mV
- 14. Mjerni rezultat C=17.136(46) pF. Mjerna nesigurnost
 - a)0.46 pf b)46pf c)46 fF d)4.6fF e)zanemariva
 - 15. (1 bod) Kod četverožičnog mjerenja otpora, otpornik se u strujni krug spaja preko:
 - A) 2 strujne i 2 naponske stezaljke
 - B) četverožičnog kabela s 2 polâ
 - C) 4 otporničke stezaljke s 2 polâ
 - D) 2 visokonaponske i 2 niskonaponske stezaljke
 - E) 4 strujne i 4 naponske stezaljke
- 1. U-I metodom treba izmjeriti otpor reda veličine 10 Ω. Na raspolaganju nam je ampermetar unutrašnjeg otpora 0,1 Ω i voltmetar unutrašnjeg otpora 1000 Ω . Koji spoj *U-I* metode valja odabrati?
 - A naponski
 - B) strujni
 - C) svejedno je
 - D) ovisi o opsezima mjernih instrumenata

- 4. Klizni otpornik spojen je kao predotpor teretu i ta kombinacija priključena je na izvor napona U. Ako su nazivni otpori kliznog otpornika i tereta jednaki, napon na teretu možemo namještati u granicama od:
 - \bigcirc U do U/2
 - B) 0 do *U*
 - C) 0 do U/4
 - D) U/2 do U/4 E) $U \operatorname{do} U/4$
 - 8. Impulsni multiplikatori (TDM) rabe se u sklopovima za mjerenje:
 - A) napona
 - B) struje
 - C) otpora
 - D) frekvencije
 - E snage
 - 5. (1 bod) Da li je svaki ispravak potpuno točan?
 - A) da, jer ga inače ne bismo koristili
 - B) ne, jer ima mjernu nesigurnost kojom je određen
 - C) da, jer ne ovisi o mjerenoj veličini
 - D) ne, jer je višestruko veći od mjerene veličine
 - E) ne, jer je višestruko manji od mjerene veličine
- 7. (2 boda) Dva ampermetra, unutrašnjih otpora redom $R_{\rm A1}=0.2~\Omega$ i $R_{\rm A2}=2~\Omega$, spojeni su serijski u strujni krug kojim prolazi istosmjerna struja od 1 A. Pokazivanje ampermetara, uz zanemarenje njihovih pogrješaka, je sljedeće:
 - A) $I_{A1} = 0.1 \text{ A}, I_{A2} = 1 \text{ A}$
 - B) $I_{A1} = 0.1 \text{ A}, I_{A2} = 0.9 \text{ A}$
 - C) $I_{A1} = 1 A, I_{A2} = 1 A$ D) $I_{A1} = 1 A, I_{A2} = 1, 1 A$

 - E) $I_{A1} = 1 A$, $I_{A2} = 0.1 A$
- 13. (1 bod) Bifilarno namatanje mjernih otpornika:
 - A) smanjuje kapacitet otpornika prema zemlji
 - smanjuje temperaturnu ovisnost otpornika
 - C) smanjuje parazitski kapacitet
 - D) smanjuje parazitski induktivitet
 - povećava vremensku stalnost otpornika
 - 3. Kod analognog instrumenta s neposrednim prikazivanjem, vlastita titrajna frekvencija je reda veličine:

a) 0 Hz

- b) 1 Hz
- c) 1000 Hz
- d) 10 Hz ????
- e) 100 Hz
- 7. Kod instrumenta s neposrednim prikazivanjem kazaljka u mirovanju pri stalnom otklonu razmjenom mjerenoj veličini, ne djeluju koji momenti?

Rješenje:

Pogledaj: Prezentacija 5,

slajdovi 7 i 8

10. Kakav mora biti omjer nazivne vrijednosti kliznog otpornika u odnosu na otpor tereta kod potenciometra kako bi ugađanje struje bilo što linearnije?

Rješenje:


Omjer između nazivnog otpora kliznog otpornika i otpora tereta mora biti što manji, odnosno <mark>nazivni</mark> otpor kliznog otpornika treba biti što manji u odnosu na otpor tereta.

- Voltmetrom unutrašnjeg otpora 1 MΩ mjerimo napon nekog izvora. Ako je njegova 2. (2 boda) elektromotorna sila 6,9 V, a unutrašnji otpor 150 Ω, voltmetar treba pokazati (uz pretpostavku da ne griješi):
 - A) podatci su nedovoljni da se može odgovoriti
 - B) točno 6,9 V
 - C) napon veći od 6,9 V
 - napon manji od 6,9 V
 - E) takvo je mjerenje opasno za izvor
- (2 boda) Razina pouzdanosti od 95 % postiže se kod pravokutne razdiobe za (slučajnu) varijablu x u intervalu:
 - A) $\mu 1.96a < x < \mu + 1.96a$
 - B) $\mu 3\frac{a}{\sqrt{3}} < x < \mu + 3\frac{a}{\sqrt{3}}$

 - D) $\mu 1.65 \frac{a}{\sqrt{3}} < x < \mu + 1.65 \frac{a}{\sqrt{3}}$
 - E) $\mu \frac{a}{\sqrt{3}} < x < \mu + \frac{a}{\sqrt{3}}$
- 3. (2 boda) Razina pouzdanosti od 100 % postiže se kod trokutaste razdiobe za (slučajnu) varijablu x u intervalu:

 - (A) $\mu a < x < \mu + a$ B) $\mu 2a < x < \mu + 2a$
 - B) $\mu 2a < x < \mu + 2a$ C) $\mu 3\frac{a}{\sqrt{6}} < x < \mu + 3\frac{a}{\sqrt{6}}$ D) $\mu \frac{a}{\sqrt{6}} < x < \mu + \frac{a}{\sqrt{6}}$

 - E) $-\infty < x < +\infty$

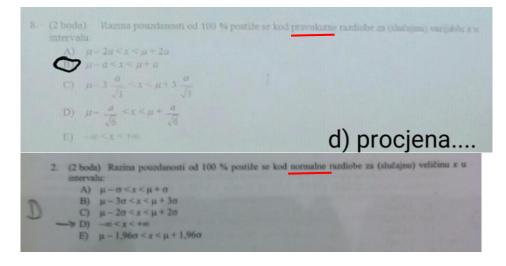

Standardna nesigurnost vrste B

Vrlo čest slučaj su a priori razdiobe, kod kojih je vjerojatnost 100 % da x_i leži unutar granica a_i i a_i , a 0 % izvan granica; uz uvjet $(a_+ - a_-) = 2a$ slijedi:

pravokutna razdioba:

$$x_i = (a_- + a_+)/2$$


$$u^2(x_i) = a^2/3$$

 $\mu - a/\sqrt{3}$



$$x_i = (a_- + a_+)/2$$

$$u^2(x_i) = a^2/6$$

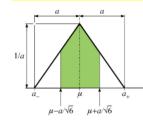

©FER, Zavod za OEM

Mjerenja u elektrotehnici, 3. tema

15/33

- (2 boda) Kod metode najmanjih kvadrata, omjer (zbroj svih razlika pojedine vrijednosti i artimetičke sredine)/(aritmetička sredina), tj.
 - jednak kvadratu standardnog odstupanja

 $\mu + a/\sqrt{3}$

- B) maksimalan
- jednak 0 za aritmetičku sredinu različitu od 0
- jednak 1 za aritmetičku sredinu različitu od 1
- minimalan E)
- 10. (1 bod) Kod metode najmanjih kvadrata, zbrbj kvadrata svih razlika pojedine vrijednosti d) minimalan

Objašnjenje:

Slučajni učinci

- Metoda najmanjih kvadrata
 - najvjerojatnije približenje pravoj vrijednosti mjerene veličine može se izračunati iz uvjeta:

$$\sum_{i=1}^{n} (x_i - \overline{x})^2 = \underline{\text{minimum}}$$

odavde slijedi da je aritmetička sredina

$$\overline{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n x_i = \frac{x_1+x_2+\ldots+x_n}{n}$$


zbroj svih razlika pojedine vrijednosti i aritmetičke sredine je nula

$$\sum_{i=1}^{n} (x_i - \overline{x}) = \underline{0}$$

- (2 boda) Na raspolaganju imamo dva ampermetra s mjernim opsezima 2 A za mjerenje struje izvora od približno 3 A. Ako pritom ampermetre spojimo paralelno jedan drugome, a serijski u krug izvora, očitat ćemo redom na prvom i drugom ampermetru 1,53 A i 1,47 A. Uz pretpostavku da ne griješe, možemo zaključiti da:
 - A) su im otpori jednaki
 - B) je otpor prvog ampermetra veći od otpora drugog ampermetra
 - je otpor prvog ampermetra manji od otpora drugog ampermetra
 - D) podatci nisu mogući jer u takvom spoju bi ampermetri trebali pregorjeti
 - E) se iz navedenih podataka ništa ne može zaključiti
- (2 boda) Kod mjerenja snage jednofaznog trošila vatmetrom u spoju prema gornjoj slici, voltmetar i ampermetar spajaju se u strujni krug:
 - zbog kontrole opterećenja strujne i naponske grane vatmetra
 - B) kako bi se provjeravala točnost vatmetra tijekom mjerenja
 - C) zbog korekcije očitanja vatmetra zbog frekvencijske ovisnosti
 - D) zbog korekcije očitanja vatmetra zbog $\cos \varphi$ trošila
 - samo ako nemamo vatmetar
- 8. (2 boda) GPIB (IEEE-488) je:
 - A) IEEE protokol za prijenos 488 MiB/s
 - B) General Purpose Intermedia Bus
 - C) serijsko sučelje za povezivanje računala i mjernih uređaja
 - D) bežično sučelje za povezivanje računala i udaljenih senzora
 - paralelno sučelje za povezivanje računala i mjernih uređaja
 - 10. (2 boda) Razlučivanje digitalnog voltmetra s prikazom 6½ znamenke na mjernom opsegu 1 V je:
 - A) 10 μV
 - B) 10 mV
 - 1 µV
 - 1 mV
 - 100 uV
- 13. (2 boda) Digitalni multimetar s razlučivanjem 6½ znamenke ima dva para "HI" i "LO" ulaznih priključnica označena na sljedeći način: "VOLTS OHMS" te "OHMS SENSE". Ako mjereni otpor želimo izmjeriti četverožičnim spojem, spojit ćemo ga na sljedeći način:
 - A) naponske i strujne stezaljke na "VOLTS OHMS"
 - B) naponske i strujne stezaljke na"OHMS SENSE"
 - C) naponske stezaljke na "VOLTS OHMS" te strujne stezaljke na "OHMS SENSE"
 - strujne stezaljke na "VOLTS OHMS" te naponske stezaljke na "OHMS SENSE"
 - E) naponske stezaljke na "HI" te strujne stezaljke na "LO"
- 15. (2 boda) Što razumijevate pod pojmom mjeriteljstvo? A) skup djelovanja radi određivanja vrijednosti (mjerene) veličine

 - znanost o mjeriteljstvu najviše razine točnosti mjerne metode, instrumente i osoblje koje obavlja mjerenje B)
 - znanost o mjerenju i njegovim primjenama C)

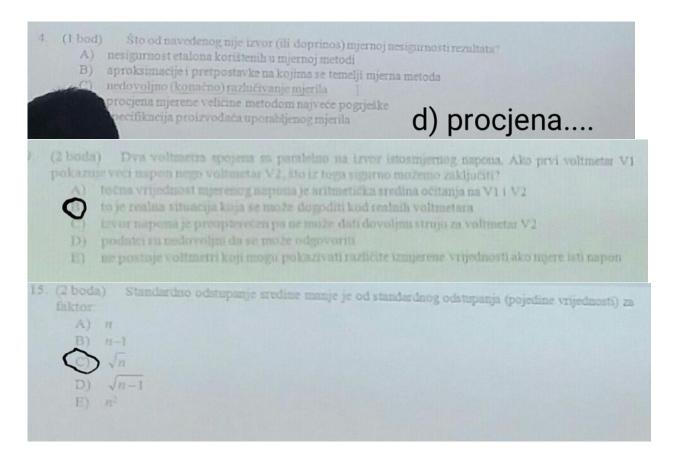 - mjerne i utjecajne veličine koje tvore mjerni rezultat



- 5. Sustavni ucinci daju doprinos ukupnoj mjeri nesigurnosti
 - a)razmjerni su mjerenoj velicini pa se ne mogu smanjiti
 - b)smanjit uz ponavljanje
 - c)uvijek se pokorava pravokutnoj razdiobi
 - d)povecava uz ponavljanje
 - e)nista od navedenog
- 15. Napon na teretu velikog otpora i male snage želimo sto linearnije ugodit od 0% do 100%
 - a)klizni otpornik spojen u protuspoj s teretom
 - b)----- potenciometarski spoj
 - c)nacin spajanja kliz. Otpornika ne utjece
 - d)klizni otpornikom u seriju s teretom
 - e)nista nije tocno
 - **20.** Napon na teretu relativno velikog otpora i male snage želimo što linearnije ugađati u intervalu od 0% do 100%. Regulaciju je najbolje provesti:
 - C) kliznim otpornikom u potenciometarskom spoju


Mjerenje neelektričnih veličina - mjerenje pomaka

Pomak je mehanička veličina

- možemo govoriti o promjeni položaja, što može biti razmjerno nekim drugim veličinama
- mjeri se otporničkim, induktivnim ili kapacitivnim osjetilima

Mjerenje pomaka otporničkim osjetilima

- odlikuju se robusnošću, jednostavnošću i dugim životnim vijekom
- koriste se klizni otpornici, koji mogu biti slojni ili žičani, u potenciometarskom spoju, kod kojeg se mjereni pomak prenosi preko spojke i izolatora na kliznik
 - □ izvor napona *U* spaja se između dva kraja potenciometra 1 i 2
 - napon između jednog kraja potenciometra i kliznika razmjera je pomaku /
 - f u izlazni napon U_{13} ne smije se opteretiti jer će u tom slučaju statička karakteristika postati nelinearna

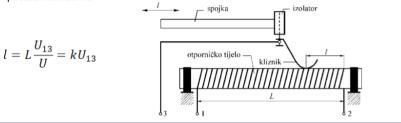

©FER, Zavod za OEM

Mjerenja u elektrotehnici, 10. tema

(2 boda) Što razumijevate pod pojmom mjerena veličina:

- A) svojstvo pojave, tijela ili tvari, koje opisuje brojčano izraziva veličina
- B) veličina koja utječe na odnos između pokazivanja i mjernog rezultata
- veličina koja je za iznos sustavne pogrješke veća od izmjerene vrijednosti C)
- veličina koja se nastoji izmjeriti
 - veličina koja povezuje teorijsku osnovu s rezultatom mjerenja E)

20. (2 boda) Što je od navedenog izvor (ili doprinos) mjernoj nesigurnosti rezultata?

- A) vrijednost ispravka pribrojenog mjernom rezultatu
- B) (ne)točnost mjernog instrumenta uporabljenog pri mjerenju
- standardno odstupanje aritmetičke sredine izračunato izrazom $(s_1 s_2)/(n_1 n_2)$ D) nedovoljno poznavanje rada na džepnom kalkulatoru
- vrijednost ispravka oduzetog od mjernog rezultatu

1. Da li je svaki ispravak potpuno točan?


- A) da, nesigurnost mu je 0
- B) da, a ovisi o mjerenoj veličini
- C) da, a ovisi o utjecajnoj veličini
- D) ne, ima svoju nesigurnost
- E) da, a ovisi o mjernoj metodi

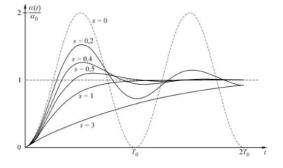3. Može li se jedinica ohm realizirati prema svojoj definiciji?






- om ... je električki otpor vodiča, koji ne sadrži nikakav izvor napona, u kojem stalan napon 1 V, doveden na njegove krajeve, uzrokuje struju 1 A; (Ω = V/A)
 - 2. (1 bod) Kod analognog instrumenta s neposrednim prikazivanjem prirodno titrajno vrijeme *T*₀ najčešće je reda veličine:
 - A) 0 s
 - B) 0,1 s
 - C) <u>1 s</u>
 - D) $\overline{10}$ s
 - E) 100 s



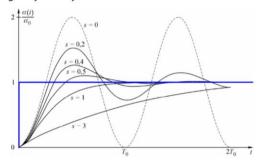
4. Ako je stupanj prigušenja kazaljke analognog mjernog instrumenta 0.4, onda je gibanje kazaljke:



B) prigušeno titranje

HINT:

Analogni mjerni instrumenti

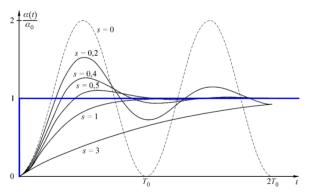

Odziv na jediničnu step funkciju: neprigušeno gibanje (s=0), titrajno prigušeno gibanje (0<s<1), granično aperiodičko gibanje (s=1), aperiodičko gibanje (s>1); T_0 je prirodno titrajno vrijeme

- **8.** Na raspolaganju imamo dva ampermetra s mjernim opsezima 2A za mjerenje struje izvora od približno 3A. Ako pritom ampermetre spojimo paralelno jedan drugome, a serijski u krug izvora, očitat ćemo redom na prvom i drugom ampermetru 1,44A i 1,56A. Uz pretpostavku da ne griješe, možemo zaključiti da:
- A) podaci nisu mogući jer bi u takvom spoju bi ampermetri trebali pregorjeti
- B) se iz navedenih podataka ništa ne može zaključiti
- C) je otpor prvog ampermetra manji od otpora drugog ampermetra
- D) je otpor prvog ampermetra veći od otpora drugog ampermetra
- E) su im otpori jednaki
- 10. Sustavni učinci daju doprinos ukupnoj mjernoj nesigurnosti:
- A) koji se može smanjiti ponavljanjem mjerenja
- B) koji se može smanjiti ako primijenji uređaj zamijenimo točnijim
- C) koji se pokorava pravokutnoj razdiobi
- D) i razmjerni su mjernoj veličini pa se ne mogu smanjiti
- E) koji se povećava ponavljanjem mjerenja
- 14. Razlučivanje voltmetra 3½ na opsegu 20V je:
- B) 10mV
- **15.** Dva voltmetra unutrašnjih otpora redom $R_{V1} = 25k\Omega$ i $R_{V2} = 50k\Omega$, spojeni su paralelno izvoru napona od 136V. Pokazivanje voltmetara je sljedeće:
- B) $U_{V1} = 136V$, $U_{V2} = 136V$
- 16. GPIB (IEEE-488) je:
- D) 8-bitno paralelno sučelje